

CALCULOS ANALITICOS

$$\underline{R_L = 220\Omega}$$

$$I = \frac{V}{R_S + R_L} \Rightarrow I = \frac{15}{1,2 + 0,22} = 10,5633mA$$

$$V_{RL} = I * R_L \Rightarrow V_{RL} = 10,5633mA * 0,22k\Omega = 2.3239V$$

$$P = V * I = 2.3239V * 10,5633mA = 24,54mW = 0,02454W$$

$$\underline{R_L = 470\Omega}$$

$$I = \frac{V}{R_S + R_L} \Rightarrow I = \frac{15}{1,2 + 0,47} = 8,982mA$$

$$V_{RL} = I * R_L \Rightarrow V_{RL} = 8,982mA * 0,47k\Omega = 4,2215V$$

$$P = V * I = 4,2215V * 8,982mA = 37,91mW = 0,03791W$$

$$\underline{R_L = 680\Omega}$$

$$I = \frac{V}{R_S + R_L} \Rightarrow I = \frac{15}{1,2 + 0,68} = 7,9787mA$$

$$V_{RL} = I * R_L \Rightarrow V_{RL} = 7,9787mA * 0,68k\Omega = 5,4255V$$

$$P = V * I = 5,4255V * 7,9787mA = 43,28mW = 0,04328W$$

$$\underline{R_L = 820\Omega}$$

$$I = \frac{V}{R_S + R_L} \Rightarrow I = \frac{15}{1,2 + 0,82} = 7,4257mA$$

$$V_{RL} = I * R_L \Rightarrow V_{RL} = 7,4257mA * 0,82k\Omega = 6,0891V$$

$$P = V * I = 6,0891V * 7,4257mA = 45,21mW = 0,04521W$$

$$\underline{R_L = 1000\Omega}$$

$$I = \frac{V}{R_S + R_L} \Rightarrow I = \frac{15}{1,2 + 1} = 6,8181mA$$

$$V_{RL} = I * R_L \Rightarrow V_{RL} = 6,8181mA * 1k\Omega = 6,8181V$$

$$P = V * I = 6,8181V * 6,8181mA = 46,48mW = 0,04648W$$

$$\underline{R_L = 1500\Omega}$$

$$I = \frac{V}{R_S + R_L} \Rightarrow I = \frac{15}{1,2 + 1,5} = 5,55mA$$

$$V_{RL} = I * R_L \Rightarrow V_{RL} = 5,55mA * 1,5k\Omega = 8,33V$$

$$P = V * I = 8,33V * 5,55mA = 46,29mW = 0,04629W$$

$$\underline{R_L = 1800\Omega}$$

$$I = \frac{V}{R_S + R_L} \Rightarrow I = \frac{15}{1,2 + 1,8} = 5mA$$

$$V_{RL} = I * R_L \Rightarrow V_{RL} = 5mA * 1,8k\Omega = 9V$$

$$P = V * I = 9V * 5mA = 45mW = 0,045W$$

$$\underline{R_L = 2200\Omega}$$

$$I = \frac{V}{R_S + R_L} \Rightarrow I = \frac{15}{1,2 + 2,2} = 4,4117mA$$

$$V_{RL} = I * R_L \Rightarrow V_{RL} = 4,4117mA * 2,2k\Omega = 9,7057V$$

$$P = V * I = 9,7057V * 4,4117mA = 42,81mW = 0,04281W$$

$$I = \frac{V}{R_S + R_L} \Rightarrow I = \frac{15}{1,2 + 3,9} = 2,9411mA$$

$$V_{RL} = I * RL \Rightarrow V_{RL} = 2,9411mA * 3,9k\Omega = 11,4705V$$

$$P = V * I = 11,4705V * 2,9411mA = 33,73mW = 0,03373W$$

$$I = \frac{V}{R_S + R_L} \Rightarrow I = \frac{15}{1,2 + 4,7} = 2,5424mA$$

$$V_{RL} = I * RL \Rightarrow V_{RL} = 2,5424mA * 4,7k\Omega = 11,9493V$$

$$P = V * I = 11,9493V * 2,5424mA = 30,38mW = 0,03038W$$

CALCULOS CON LOS VALORES EXPERIMENTALES

$$P = V * I$$

$$P = V * I = 2,32V * 10,6mA = 0,03373W$$

RL	Corrientes medidas mA	Voltaje medido V	Potencia calculada experimentalmente W	Potencia calculada teoricamente W
220	10.6	2.32	0.02459	0.02454
470	8.98	4.22	0.03789	0.03791
680	7.98	5.43	0.04333	0.04328
820	7.43	6.09	0.04524	0.04521
1000	6.82	6.82	0.04651	0.04648
1500	5.56	8.33	0.04631	0.04629
1800	5	9	0.045	0.045
2200	4.41	9.71	0.04282	0.04281
3900	2.94	11.5	0.03381	0.03373
4700	2.54	11.9	0.03026	0.03038